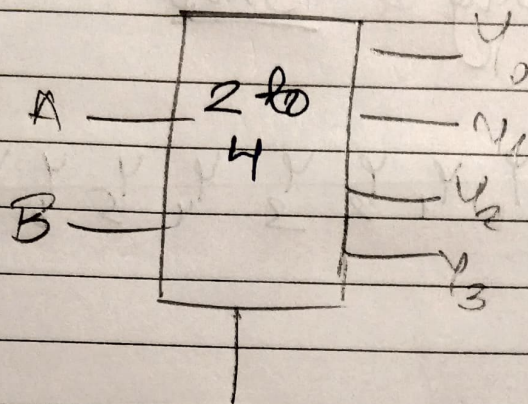


2 to 4 decoder :-



<u>E</u>	<u>A</u>	<u>B</u>	<u>Y₀</u>	<u>Y₁</u>	<u>Y₂</u>	<u>Y₃</u>
0	x	x	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	1

$$Y_0 = \bar{E} \bar{A} \bar{B}$$


$$Y_0 = \bar{E} \bar{A} \bar{B}$$

$$Y_1 = \bar{E} \bar{A} B$$

$$Y_2 = \bar{E} A \bar{B}$$

$$Y_3 = \bar{E} A B$$

8:8 3 to 8 decoder

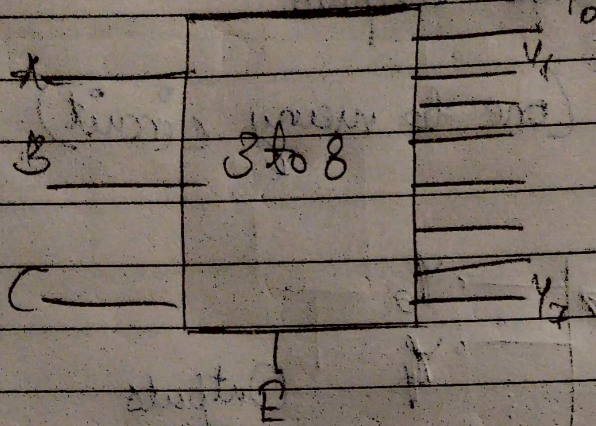

E	A	B	C	Y_0	Y_1	Y_2	Y_3	Y_4	Y_5	Y_6	Y_7
0	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1

$$Y_0 = E \bar{A} \bar{B} \bar{C}$$

$$Y_3 = E \bar{A} B C$$

$$Y_6 = E A B \bar{C}$$


$$Y_1 = E \bar{A} B \bar{C}$$

$$Y_4 = E A B \bar{C}$$

$$Y_7 = E A B C$$

$$Y_2 = E \bar{A} \bar{B} C$$

$$Y_5 = E \bar{A} B \bar{C}$$

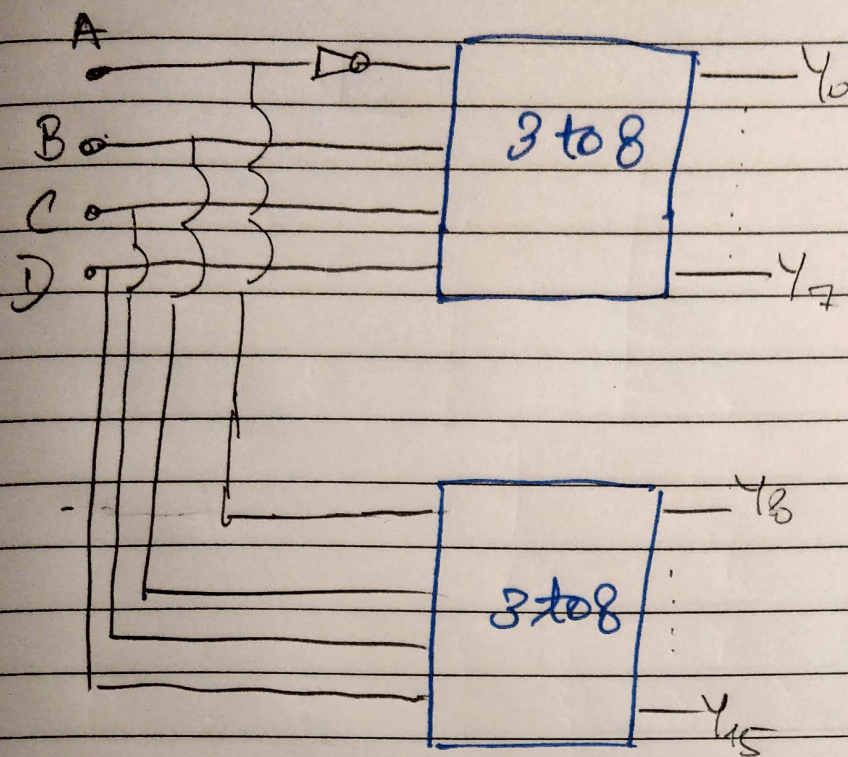

Since A is MSB it acts as enable

Acts as enable

A B C D

0 0 0 0

0 0 0 1

0 0 1 0

0 0 1 1

0 1 0 0

0 1 0 1

0 1 1 0

0 1 1 1

1

1 0 0 0

1 0 0 1

1 0 1 0

1 0 1 1

1 1 0 0

1 1 0 1

1 1 1 0

1 1 1 1

Y₀ to Y₇

Y₈ to Y₁₅